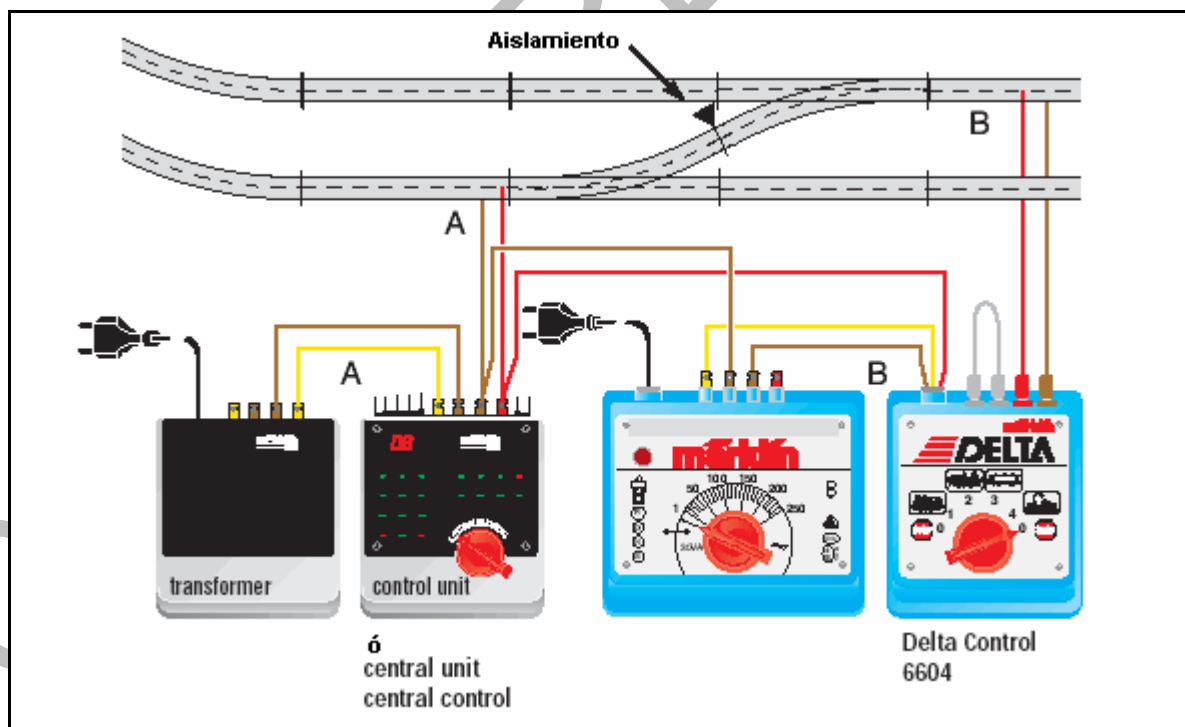


Conexión del Delta Control 6604 como Booster

En este documento encontrará como aprovechar su Delta Control 6604, para ser reutilizado como un booster del sistema Märklin Digital. Mediante esta “astucia” podemos evolucionar del sistema Delta al Digital sin desaprovechar ningún componente. Como muestra el esquema descriptivo, se puede aplicar a cualquiera de las tres centrales digitales fabricadas hasta el momento, que son: Control Unit (6021), Central Unit (6020) y Central Control (6022).

El Delta Control 6604 debe obtener la potencia de un transformador, al igual que los Booster 6015 y 6017, con la particularidad que en el caso que nos ocupa este debe ser de 32VA (ref.: 6647) ya que este es el límite de potencia del Delta Control 6604.

Como puede verse en el esquema, el Delta Control 6604 debe alimentar la vía en una sección totalmente aislada por el carril central del resto de la instalación, cualquier contacto (por remoto que esta sea) de los carriles centrales de la sección alimentada por la Central Unit con la sección alimentada con el Delta Control 6604, destruirá el sistema ! Para aislar los carriles centrales deben utilizarse estos aislantes dependiendo del tipo de vía que se disponga (Vía M Art. 5022, Vía K Art. 7522, Vía C Art. 74030).



Como puede apreciarse en el esquema, las dos tomas grises del Delta Control 6604, deben puentearse entre ellas.

Atención: Para que el sistema funcione el selector del Delta Control 6604 debe estar situado en la posición “STOP” de la derecha, tal como indica el esquema.